
 



1.

 


2. 7.1:



3. 7.6:

 

4. 7.34:

 

**Figure P7.7** Circuit and timing diagram for Problem 7.34.

5. (a) Gated SR Latch:

| States  |      | Inputs |   |   |
|---------|------|--------|---|---|
| Present | Next | S      | R | C |
| 0       | 0    | X      | X | 0 |
| 1       | 1    | X      | X | 0 |
| 0       | 0    | 0      | X | 1 |
| 0       | 1    | 1      | 0 | 1 |
| 1       | 0    | 0      | 1 | 1 |
| 1       | 1    | X      | 0 | 1 |

From the table we get:  $Q^* = SC + RQ + CQ$

(b) Gated D Latch:

| States  |      | Inputs |   |
|---------|------|--------|---|
| Present | Next | D      | C |
| 0       | 0    | X      | 0 |
| 1       | 1    | X      | 0 |
| 0       | 0    | 0      | 1 |
| 0       | 1    | 1      | 1 |
| 1       | 0    | 0      | 1 |
| 1       | 1    | 1      | 1 |

From the table we get:  $Q^* = (\sim C)Q + CD$

(c) D Flip-Flop:

| States  |      | Inputs |
|---------|------|--------|
| Present | Next | D      |
| 0       | 0    | 0      |
| 0       | 1    | 1      |
| 1       | 0    | 0      |
| 1       | 1    | 1      |

From the table we get:  $Q^* = D$

6. T Flip-Flop:


| States  |      | Inputs |
|---------|------|--------|
| Present | Next | T      |
| 0       | 0    | 0      |
| 0       | 1    | 1      |
| 1       | 0    | 1      |
| 1       | 1    | 0      |

Karnaugh Map:


|   |   | T |   |
|---|---|---|---|
|   |   | 0 | 1 |
| Q | 0 | 0 | 1 |
|   | 1 | 1 | 0 |

From the Karnaugh Map we get:  $Q^* = (\sim T)Q + T(\sim Q) = T \oplus Q$


7.

 

8.

 

9.

 

10. 7.24:

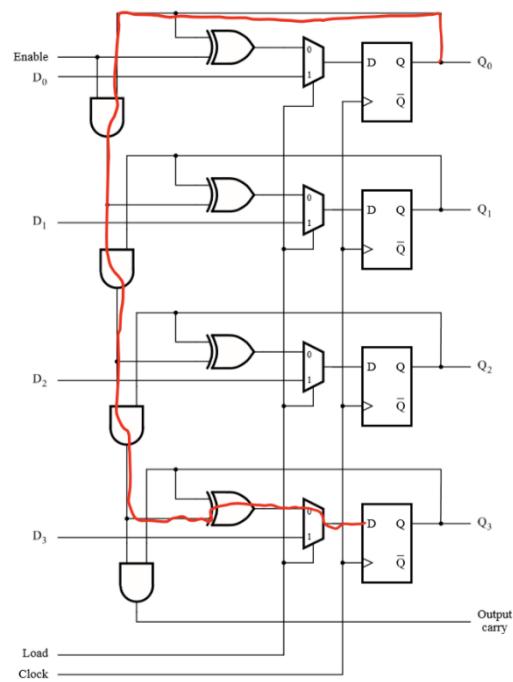


Figure 7.25 A counter with parallel-load capability.

The path shown has a delay of 5 ns thus

$$T_{min} = 5 + 3 + 1 = 9 \text{ ns}$$

$$f_{max} = \frac{1}{T_{min}} = 0.111 \text{ Hz} = 111 \text{ MHz}$$